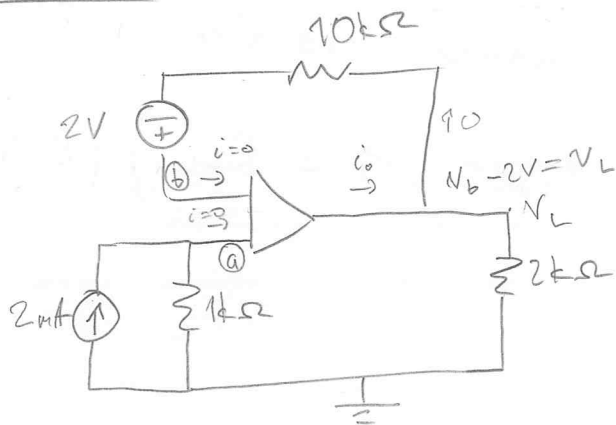


Qami 1

[H V 7]





$$N_a = 2mA \cdot 1k\Omega = 2V$$

$$\Rightarrow N_b = 2V$$

$$\Rightarrow V_L = 2V - 2V = 0V = V_o$$

Qami 2

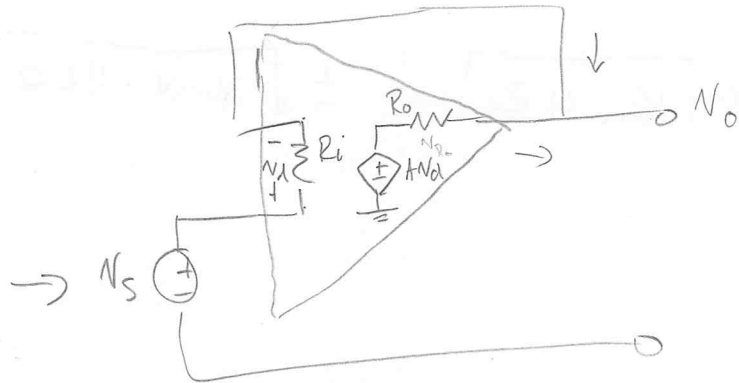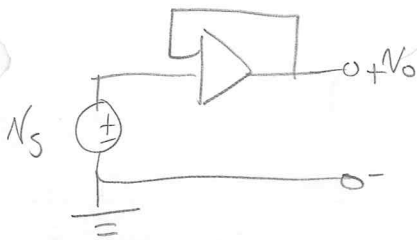

$$\frac{N_d}{R_i} + \frac{A(N_s - N_o) - N_o}{R_o} = 0 \quad \text{and} \quad N_d = N_s - N_o$$

$$\frac{N_s - N_o}{R_i} + \frac{A(N_s - N_o) - N_o}{R_o} = 0$$

$$\left( \frac{1}{R_i} + \frac{A}{R_o} \right) N_s = N_o \left( \frac{1}{R_i} + \frac{A+1}{R_o} \right)$$


$$\frac{N_o}{N_s} = \left( \frac{R_o + AR_i}{R_i R_o} \right) \left( \frac{R_i R_o}{R_o + R_i(A+1)} \right) = \frac{R_o + AR_i}{R_o + R_i(A+1)}$$

KAGM

$$R_o \rightarrow 0, R_i \rightarrow \infty, A \rightarrow \infty$$

$$\frac{\frac{R_o \rightarrow 0}{AR_i} + 1}{\frac{R_o \rightarrow 0}{AR_i} + 1 + \frac{1}{A} \rightarrow 0} = \frac{1}{1} = \underline{\underline{1}}$$

Qami 3

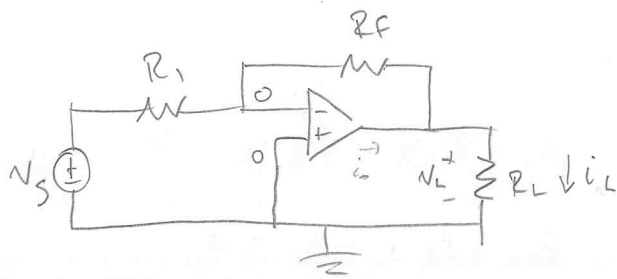


$$\frac{V_s}{R_1} = -\frac{V_L}{R_F} \Rightarrow V_L = -V_s \frac{R_F}{R_1}$$

$$i_L = \frac{V_L}{R_L} = -\frac{V_s R_F}{R_1 R_L}$$

$$i_{sc} = \frac{V_s}{R_1}$$

Qami 4

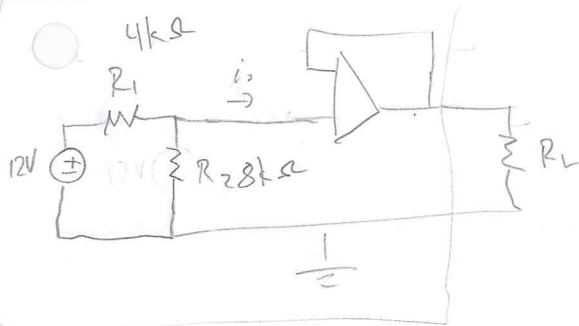

$$V_a = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot 12 = 8$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{8}{12} \Rightarrow$$

$$R_2 = 8k\Omega$$

$$R_1 = 12 - 8 = 4k\Omega$$

Vom: 5


$R_t \approx 1k\Omega$  regna Max power transfer

$$P_{max} = \frac{V_t^2}{4R_t} \quad (\text{eq. 4.24}) \quad (P_{max} \text{ regar } R_L = R_{th}) \quad (\text{K 4.8})$$

$$P_{max} \approx 36\text{mW}$$

$$V_t = \pm \sqrt{P_{max} 4R_t} = \pm \sqrt{36\text{mW} \cdot 4k\Omega} = \pm 12\text{V}$$

Problem 0

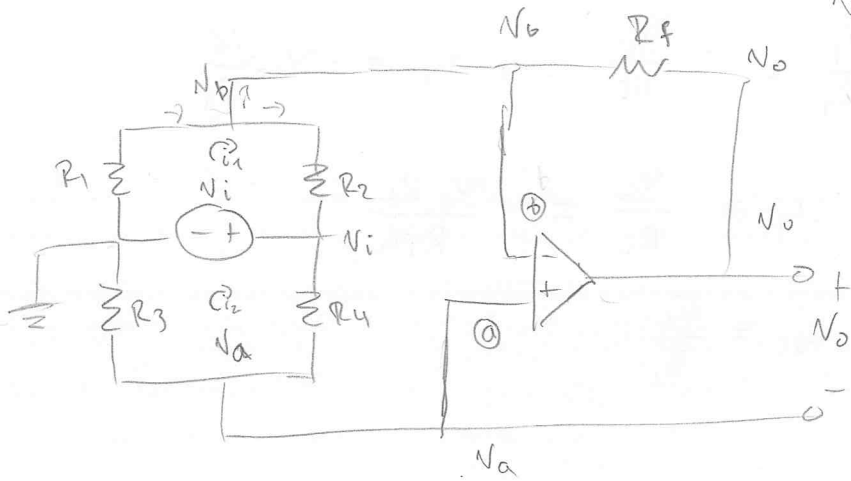

$$V_b + V_i + V_a = 0$$

$$V_a = V_b$$

$$V_i - R_4 i_2 - R_3 i_2 = 0$$

$$R_1 i_1 + R_2 i_1 - V_i = 0$$

$$\boxed{R_1 i_1 + R_2 i_1} = R_4 i_2 + R_3 i_2 = \boxed{V_i}$$

$-V_b$   $-V_a$

$$\frac{-V_b}{R_1} = \frac{V_b - V_o}{R_f} + \frac{V_b - V_i}{R_2}$$

$$-V_b - \frac{R_2 V_b}{R_1} = V_i$$

$$-V_b (R_1 + R_2) = R_1 V_i$$

$$V_b = \frac{-R_1}{R_1 + R_2} V_i$$

$$V_o = R_f \left( \frac{V_b}{R_f} + \frac{V_b}{R_1} + \frac{V_b}{R_2} - \frac{V_i}{R_2} \right) = V_b \left( 1 + \frac{R_f}{R_1} + \frac{R_f}{R_2} \right) - \frac{V_i}{R_2}$$

$$V_o = V_i \left[ \frac{-R_1}{R_1 + R_2} \left( 1 + \frac{R_f}{R_1} + \frac{R_f}{R_2} \right) - \frac{1}{R_2} \right]$$

$$k = \frac{-R_1}{R_1 + R_2} \left( 1 + \frac{R_f}{R_1} + \frac{R_f}{R_2} \right) - \frac{1}{R_2}$$